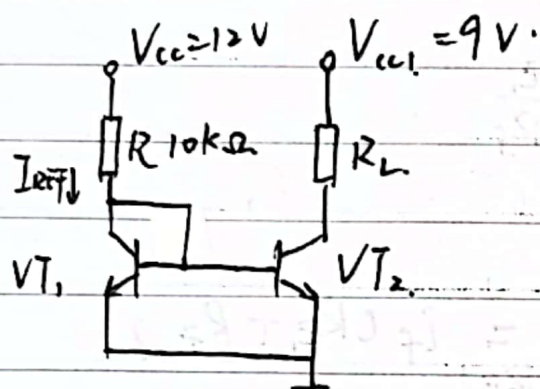


## 第七章 集成运放

- 7.1 1) 假如是理想的电流镜, 求其输出电阻及输出电流  $I_o$ .  
 2) 如果  $R_L = 10k\Omega$ , 试求其输出电流  $I_o$ . 3) 如果  $R_L = 1k\Omega$ , 试求其输出电流  $I_o$ .



$$U_{BE1} = U_{BE2} = 0.6V$$

$$\beta_1 = \beta_2 = 50, r_{ce1} = r_{ce2} = 100k\Omega$$

$$1) \quad r_o = r_{ce2} = 100k\Omega$$

$$I_o = \frac{V_{cc} - U_{BE}}{R} = 1.14mA$$


$$12) \quad V_{T2} \text{ 饱和 } I_o \approx \frac{V_{cc}}{R_L} = 0.9mA$$

(没有达到放大倍数  $\Rightarrow U_{ce} \rightarrow 0$ )

$$13) \quad I_o = \frac{V_{cc} - U_{BE}}{R_L} = 1.14mA$$

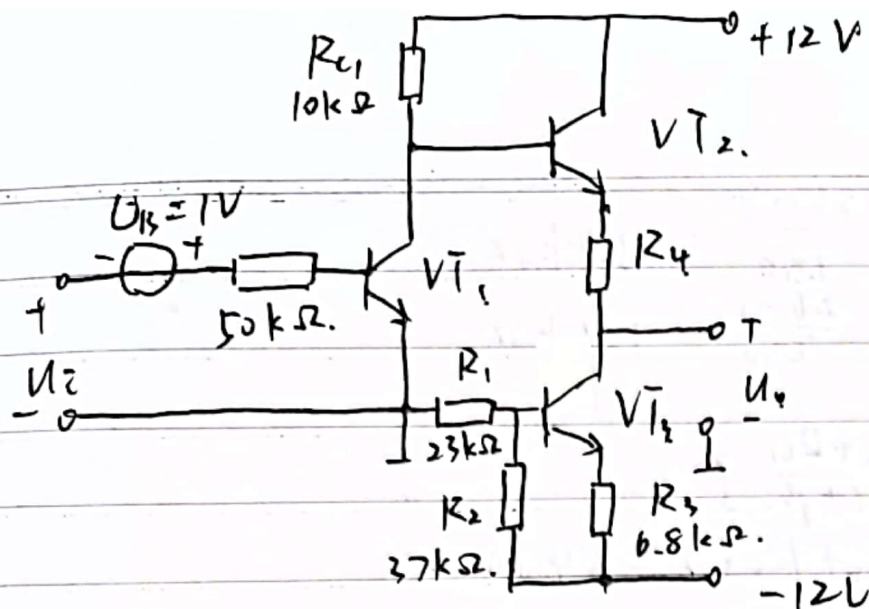题 7.5. 设所有三极管  $\beta = 50$ ,  $U_{BE} = 0.6V$ ,  $r_{ce} = 100k\Omega$ , 同时要求输入为零时输出为零 1)  $R_F$  阻值 2) 放大电路的静态工作点 3) 放大电路的源电压放大倍数, 输入输出电阻





$$1) U_{B3} = -12 \times \frac{23}{37+23} = -12 \times \frac{23}{60} = -4.6V$$

$$I_{E3} = \frac{U_{B3} - U_{BE} + 12}{R_3} = 1mA \approx I_{C3}$$

$$I_{B1} = \frac{U_B - U_{BEQ}}{50k} = 8 \times 10^{-6} A = 8\mu A$$

$$I_{C1} = \beta I_{B1} = 50 \times 8 = 0.4mA$$

$$U_{C1Q} = 12 - 10k \times 0.4mA = 8V$$

$$\approx U_{B2Q}$$

$$U_{E2Q} = U_{B2Q} - U_{BE} = 8 - 0.6 = 7.4V$$

零输入 零输出

$$\frac{U_{E2Q}}{R_4} = I_{E2Q} = I_{C3Q} = 1mA$$

$$\Rightarrow R_4 = 7.4k\Omega$$

$$2) VT_1, I_{B1Q} = 8\mu A, U_{CE1} = 8V$$

$$VT_2, I_{B2Q} = \frac{1mA}{50} = 20\mu A$$

$$U_{CE2} = 12 - 7.4 = 4.6V$$

$$VT_3, I_{B3Q} = \frac{1mA}{50} = 20\mu A$$

$$U_{CE3} = 0 - (-12 + 6.8 \times 1) = 5.2V$$





$$3) r_{be1} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{E,Q}} = 3.4\text{k}\Omega$$

$$r_{be2} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26\text{mV}}{I_{E,Q}} = 1.4\text{k}\Omega$$

$$R_i = r_{be1} = 3.4\text{k}\Omega$$

$$R_o = r_{ce} \parallel [R_e + \frac{r_{be2} + R_{c1}}{1+\beta}]$$

$$R_{i2} = r_{be2} + (1+\beta)(R_e + R_{o3}) = 5478\Omega$$

$$A_{us1} = - \frac{\beta(R_{c1} \parallel R_{i2})}{r_{be1} + R_s}$$

$$\therefore A_{us1} = -9.1$$


$$A_{u2} = \frac{(1+\beta)R_{o3}}{r_{be2} + (1+\beta)(R_e + R_{o3})} = 0.96$$

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = -8.73$$

$$A_{us} = \frac{R_s}{R_s + r_{be1}} A_u = -8.14$$

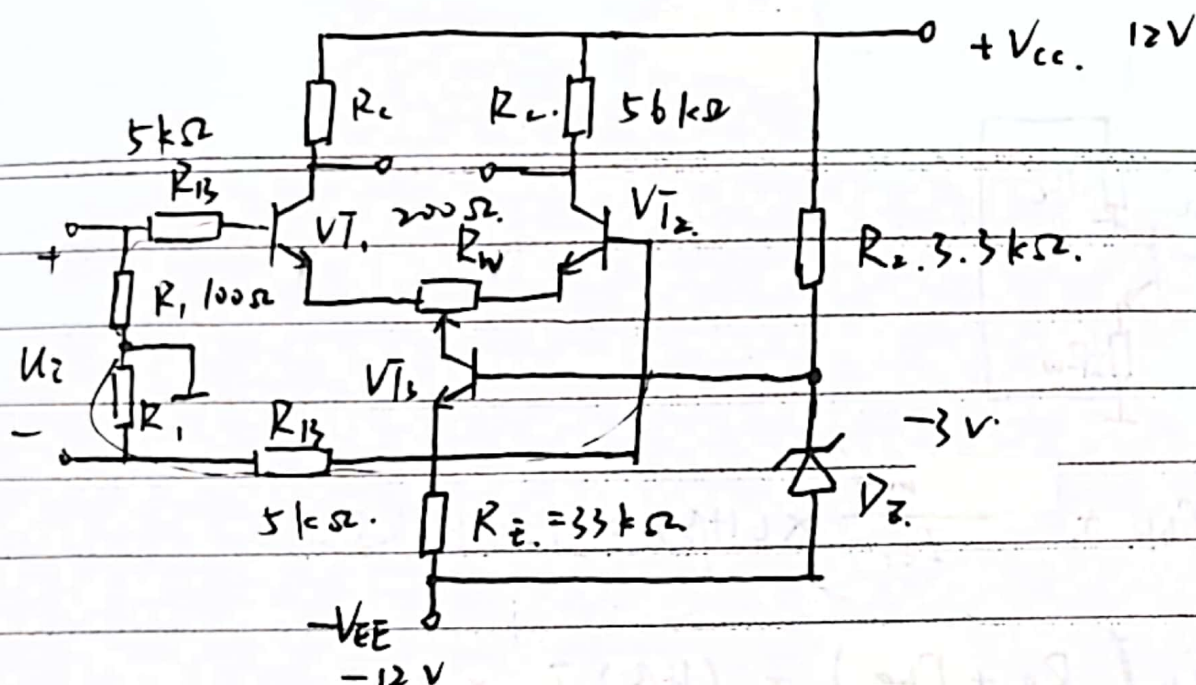7.8 如图所示的差分放大电路  $V_{CC} = V_{EE} = 12\text{V}$ ,  $R_{B1} = 5\text{k}\Omega$ ,  $R_{C1} = 5\text{k}\Omega$ ,  $R_{E1} = 33\text{k}\Omega$ ,  $R_1 = 100\Omega$ ,  $R_{C2} = 3.3\text{k}\Omega$ ,  $R_{W1} = 200\Omega$ , 其滑动端调在中点, 稳定管的稳定电压为  $9\text{V}$ , 各晶体管的  $\beta$  值均为  $50$ ,  $r_{bb'} = 200\Omega$ ,  $U_{BE} = 0.6\text{V}$  求 (1) 各晶体管的静态工作点, (2) 差模电压放大倍数  $A_{ud}$  和差模输入电阻  $R_{id}$  (不计  $R_1$  影响)





$$17. I_{E3} = \frac{(-3) - 0.6 - (-12)}{R_E} = \frac{8.4}{33 \times 10^3} = 254.5 \mu A$$

$$I_{C3} \approx I_{E3} = 254.5 \mu A$$

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{1}{2} I_{C3} = 127.27 \mu A$$

$$\Rightarrow I_{B1} = I_{B2} = \frac{I_{E1}}{\beta_0} = 2.545 \mu A$$

$$U_{B1} = (100 + 5 \times 10^3) \times I_{B1} = 12.98 mV$$

$$U_{C1} = 12 - 56 \times 127.27 \times 10^{-3} = 4.88 V$$

$$U_{CE1} = U_{CE2} = U_{C1} - U_{B1} + U_{BE}$$

$$= 4.88 - 12.98 \times 10^{-3} + 0.6 = 5.467 V$$

$$U_{E1} = 4.88 - 5.467 = -0.587 V$$

$$U_{C3} = -0.587 - 254.5 \times 100 \times 10^{-6}$$

$$= -0.61245 V$$


$$U_{CE3} = +3.6 - 0.61245 = 2.99 V$$

$$2) \quad \begin{cases} I_{B1} = I_{B2} = 2.545 \mu A \\ U_{CE1} = U_{CE2} = 5.467 V \end{cases} \quad \begin{cases} I_{C3} = 254.5 \mu A \\ U_{CE3} = 2.99 V \end{cases}$$





2)

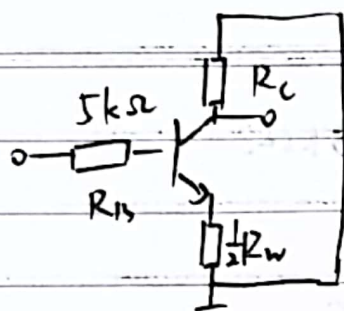

$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{26 \text{ mV}}{I_{E1}} \times (1 + \beta) = 10.6 \text{ k}\Omega$$

$$U_i = i_b (R_B + r_{be}) + (1 + \beta) i_b \times \frac{1}{2} R_w$$

$$U_o = -\beta i_b R_C$$

$$\Rightarrow A_{ud} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{-\beta R_C}{R_B + r_{be} + \frac{1 + \beta}{2} R_w} = -136.9$$

$$R_{id} = 2 \frac{U_i}{i_b} = \frac{(R_B + r_{be} + \frac{1 + \beta}{2} R_w) i_b}{i_b} \times 2$$


$$= 41.4 \text{ k}\Omega$$

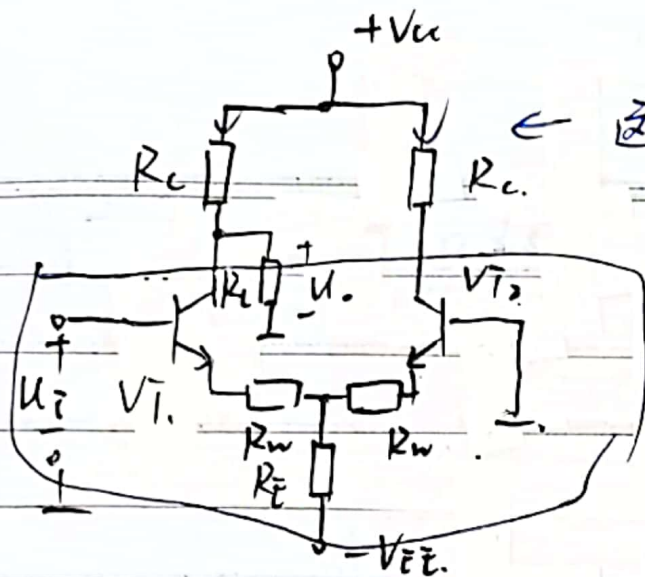7.9  $\beta = 80$   $r_{be} = 1 \text{ k}\Omega$ , 电阻  $R_C = R_E = 10 \text{ k}\Omega$ ,

$R_E = 20 \text{ k}\Omega$ ,  $R_w = 100 \Omega$ ,  $V_C = V_{EE} = 12 \text{ V}$  (1) 求静态工作

点 (2) 画出差模等效电路并计算差模电压增益、差模输入电阻、输出电阻 (3) 画出共模等效电路并计算共模电压增益和共模输入电阻 (4) 求共模抑制比  $K_{CMR}$





← 这两边电流不一样

← 只有这一块对称

1) 相当于两个放大电路并联对折

$$U_E = 0 - 0.6 = -0.6V$$

$$I_{E_{总}} = \frac{-0.6 + 12}{\frac{1}{2} \times 10 + 20 \times 10^3} = 568.58 \mu A$$

$$U_{C_{总}} = 12 - \frac{1}{2} \times 10 \times 10^3 \times 568.58 \times 10^{-6} = 9.157V$$


$$U_{CE2} = 9.157 - (-0.6) = 9.757V$$

$$I_{E2} = \frac{1}{2} I_{E_{总}} = 284.29 \mu A$$

$$\frac{U_{C1}}{R_C} + I_{C1} = \frac{V_{CC} - U_{C1}}{R_C} \Rightarrow U_{C1} = 4.575V$$

$$U_{CEQ} = U_{C1} - (-U_{BE}) = 3.975V$$

(2)

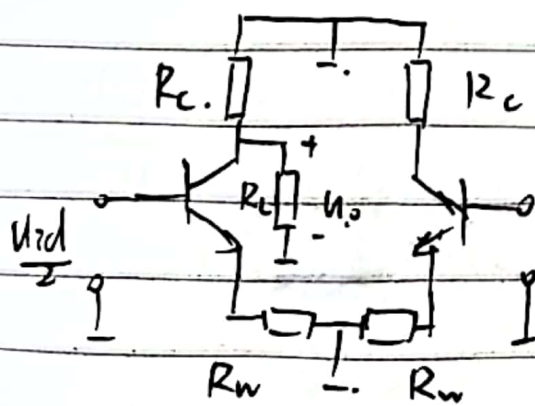

$$\frac{U_{id}}{2} = i_b r_{be} + (1 + \beta) i_b R_W$$

$$\frac{U_{C1}}{R_C} + I_{C1} = \frac{0 - U_{C1}}{R_C}$$

$$U_o = U_{C1} = -\frac{\beta i_b}{\frac{1}{R_C} + \frac{1}{R_C}} = -\frac{\beta R_C R_L}{R_C + R_L} i_b$$



$$A_{nd} = \frac{-\beta R_C R_L}{r_{be} (R_C + R_L) + 2(1 + \beta) R_W} = -21.98$$





$$R_i = 2r_{be} + 2(1+\beta)R_n = 18.2k\Omega \quad \text{这里} \quad \frac{U_{id}}{i_i}$$

$$R_o = R_c = 10k\Omega$$

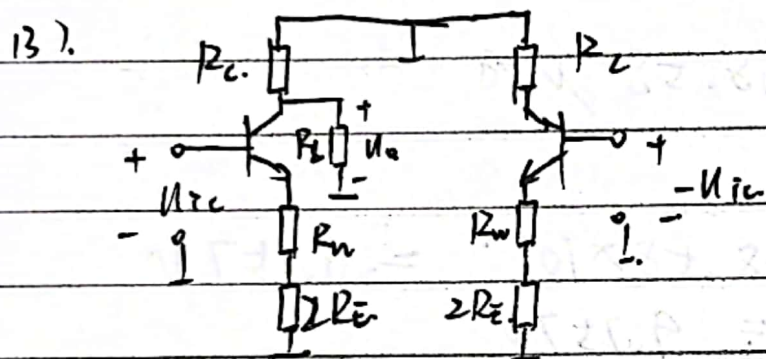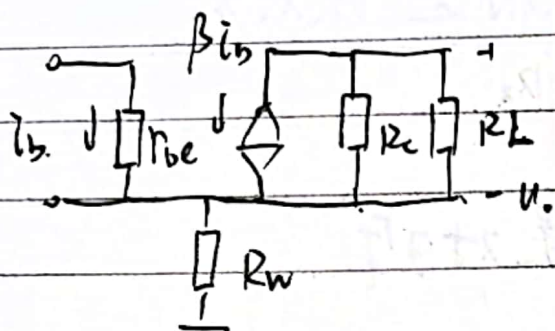

$$U_{ic} = i_b r_{be} + (1+\beta)i_b (R_w + 2R_E)$$

$$U_o = -\beta i_b \times (R_c \parallel R_L)$$

$$A_{uc} = \frac{U_o}{U_{ic}} = - \frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be} + (1+\beta)(R_w + 2R_E)} = -0.125$$


$$R_i = r_{be} + (1+\beta)(R_w + 2R_E) = 3.25M\Omega$$

(4) 共模抑制比.

$$K_{cmr} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = 175.84$$



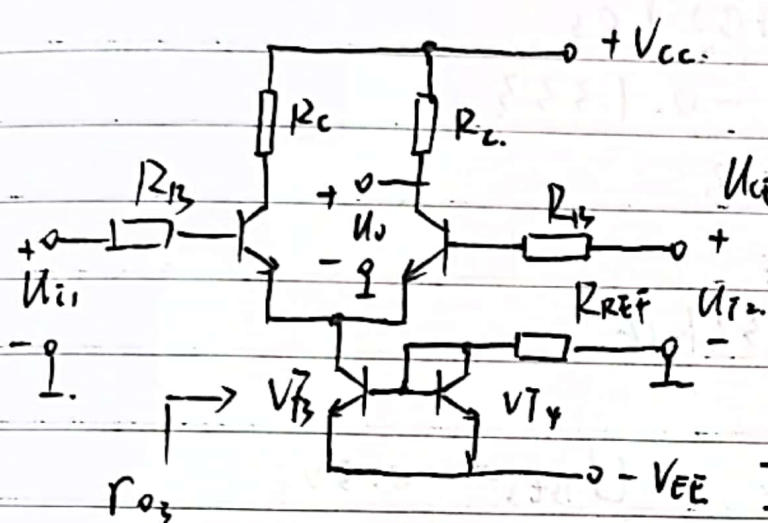7.10. 如图所示的差分放大电路中  $\beta=80$   $r_{bb'}=r_{bs}=100$   
 $U_{BE}=0.6V$   $r_{ce3}=r_{ce4}=100k\Omega$   $V_{CC}=V_{EE}=12V$   $R_{B3}=1k\Omega$   
 $R_C=27k\Omega$   $R_{REF}=47k\Omega$  (1) 直流工作点 (2) 差模增益.



共模抑制比  $K_{CMR}$  和输入电阻

$$(1) \quad U_{CE4} = U_{C4} - U_{E4} = U_{B4} - U_{E4} = 0.6V$$

$$U_{E4} = -12V$$

$$U_{B4} = -11.4V$$

$$I_{C3} = I_{C4} = \frac{0 - (-11.4)}{R_{REF}} = 242.55 \mu A$$

到这一步  $U_{CE3}$  不好算出?

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{1}{2} I_{C3} = 121.3 \mu A$$

$$I_{B1} = I_{B2} = 1.52 \mu A$$

$$U_{B1} = U_{B2} = 1.516 mV$$

$$U_{C1} = U_{C2} = 12 - 121.3 \times 27 \times 10^{-3} = 8.725 V$$

$$U_{CE1} = U_{CE2} = 8.725 - 1.516 \times 10^{-3} + 0.6 = 9.36V$$

$$2) \quad \frac{U_{id}}{2} = i_b \times (r_{be} + R_{B3})$$

$$U_o = -\beta i_b R_C \Rightarrow A_{ud} = \frac{-\beta R_C}{2(r_{be} + R_{B3})}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{26mV}{1.52 \mu A} = 17.21 k\Omega$$

$$\Rightarrow A_{ud} = -\frac{80 \times 27 \times 10^3}{2 \times (17.21 \times 10^3 + 10^3)} = -59.31$$





$$u_{ic} = i_b \times (R_{B3} + r_{be}) + 2(1+\beta) i_b r_{o3}$$

$$u_o = \beta i_b R_c$$

$$\Rightarrow A_{uc} = \frac{\beta R_c}{R_{B3} + r_{be} + 2(1+\beta) r_{o3}}$$

$$r_{o3} = r_{ce3} \Rightarrow A_{uc} = -0.1332$$

$$K_{cmr} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = 445.3$$

$$R_i = 2(R_{B3} + r_{be}) = 37 k\Omega$$

$$7.16 \quad U_{BE1} = U_{BE2} = U_{BE4} = 0.6V \quad U_{BE3} = -0.3V$$

$\beta_1 = \beta_2 = \beta_4 = 100 \quad \beta_3 = 80$  (1) 设电阻  $R_{B1}$  和  $R_{B2}$  ( $1k\Omega$ ) 上的压降可忽略, 求静态时  $I_{C2}$  的值 (2) 设  $R_{C2} = 6.8k\Omega$ , 求  $I_{C2}$  的值 (3) 求放大电路的闭环电压放大倍数, 判断放大电路的同相反相端 (4) 零输入时零输出, 求  $R_{C2}$  的值 (5) 若要求输入电阻高, 输出电阻低, 其中的接线应该如何变动? 求闭环电压放大倍数

$$(1) U_E = 0 - 0.6 = -0.6V \quad I_{EE} = \frac{-0.6 + 12}{5.7 \times 10^3} = 2mA$$

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{1}{2} I_{EE} = 1mA = I_{C1} = I_{C2}$$

$$(2) U_{C2} = 12 - 6.8 \times 1 = 5.2V = U_{B3}$$

$$U_{E3} = 5.2 + 0.3 = 5.5V$$

$$I_{E3} = \frac{12 - 5.5}{5.7 \times 10^3} = 1.17mA \approx I_{C3}$$

(3) 电压并联负反馈

$$A_n = -\frac{R_F}{R_{Cs}} = -8.2 \quad \text{看PPT推导}$$



也忽略  $R_{B3}$  的压降了。

$$(4) \quad I_{E4} = \frac{12}{12k} = 1 \text{ mA} \quad \leftarrow \text{这里为啥不考虑反馈电阻上电流}$$

$$U_{B4} = 0.6 \text{ V} \quad I_{C3} = \frac{12 + 0.6}{42k} = 3 \text{ mA}$$

$$U_{E3} = 12 - 3.3 \times 3 = 2.1 \text{ V} \quad U_{B3} = 2.1 - 0.3 = 1.8 \text{ V}$$

$$I_{E1} = 1 \text{ mA} \quad \frac{12 - 1.8}{R_{C2}} = 1 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow R_{C2} = 10.2 \text{ k}\Omega \quad V_{T1} \text{ 同相} \quad V_{T2} \text{ 反相}$$

(5) 输入高  $\Rightarrow$  串联  $\rightarrow$  负反馈

输出低  $\Rightarrow$  电压

$R_F$  接到  $V_{T2}$  的基极上  $\leftarrow$  负? 正?

$$A_f = \frac{1}{F} = 9.2$$

7.18  $U_{BE} = 0.6 \text{ V}$  (1) 求直流工作点 (2) 要使电路为负反馈, 标出运放 A 的同相端和反相端 (3) 判断引入负反馈的类型, 并求闭环电压放大倍数 (4) 假如反馈电阻  $R_F$  的一端断开与节点  $B_2$  的连接并连接到节点  $B_1$  处, 重求解 (1) (2) (3)

$$(1) \quad U_{B3} = -12 + \frac{6}{24+6} \times 24 = -12 + 4.8 = -7.2 \text{ V}$$

$$U_{E3} = -7.2 - 0.6 = -7.8 \text{ V}$$

$$I_{E3} = \frac{-7.8 + 12}{6.8} = 0.618 \text{ mA}$$

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{1}{2} I_{C3} = 0.309 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ1} = U_{CEQ2} = 12 + U_{BE} - R_{C1} I_{C1} = 7.672 \text{ V}$$

(2) 上正下负

(3) 电压串联负反馈

$$U_f = \frac{1}{1+10} U_o = \frac{1}{11} U_o \quad F = \frac{1}{11}$$

$$\Rightarrow A \approx 11$$





14) ① 不变 ② 上负下正

③ 电压并联负反馈

$$A_u = -\frac{R_f}{R_{i1}} = -10$$

## 第八章

8.1 a) 不能

$$\varphi_A = 180^\circ$$

$$\varphi_F = -90^\circ \sim 90^\circ$$

b) 不能

$$\varphi_A = 180^\circ$$

$$\varphi_F = -90^\circ \sim 90^\circ$$

8.2 (1) 满足  $\varphi_A = 0^\circ$

$$\varphi_F = -90^\circ \sim 90^\circ$$

(2) 电压并联负反馈

$$A_f = 1 + \frac{R_f}{R_e} = 1 + \frac{4.7}{2.7} = 2.74 < 3 \quad \text{不满足}$$

$$(3) f = \frac{1}{2\pi RC} = 53\text{Hz} \quad \text{改变 } R \text{ 和 } C.$$

14) 为了满足起振条件  $R_f > 2R_e$

并且满足稳幅  $\Rightarrow$  负温度系数的  $R_f$

8.4 a) 不能  $\varphi_A = -180^\circ$   $\varphi_F \in (0, 180^\circ)$  开区间

b) 不能  $\varphi_A = 0^\circ$

$$\varphi_F = 0 \sim -270^\circ \quad \text{开区间}$$

8-5 a). 不能. 电感三点式 但静态工作点有问题

在反馈至射极的通路中加入隔直电容

b) 不能 互换  $C_1$  和  $L$

电容三点式

c) 不能 互换  $C_1$  和  $L$

