

第三章 运算放大器的非线性应用

—— 3.2 & 3.3 & 3.4

李泳佳

东南大学电子系国家ASIC工程中心

yongjia.li@outlook.com





3. 运算放大器的非线性应用

本节内容

3.2 非正弦波产生电路

3.3 555集成定时器及应用


3.4 运放非线性应用实例

3.2 非正弦波产生电路

✓ 方波:

✓ 三角波:

✓ 锯齿波:


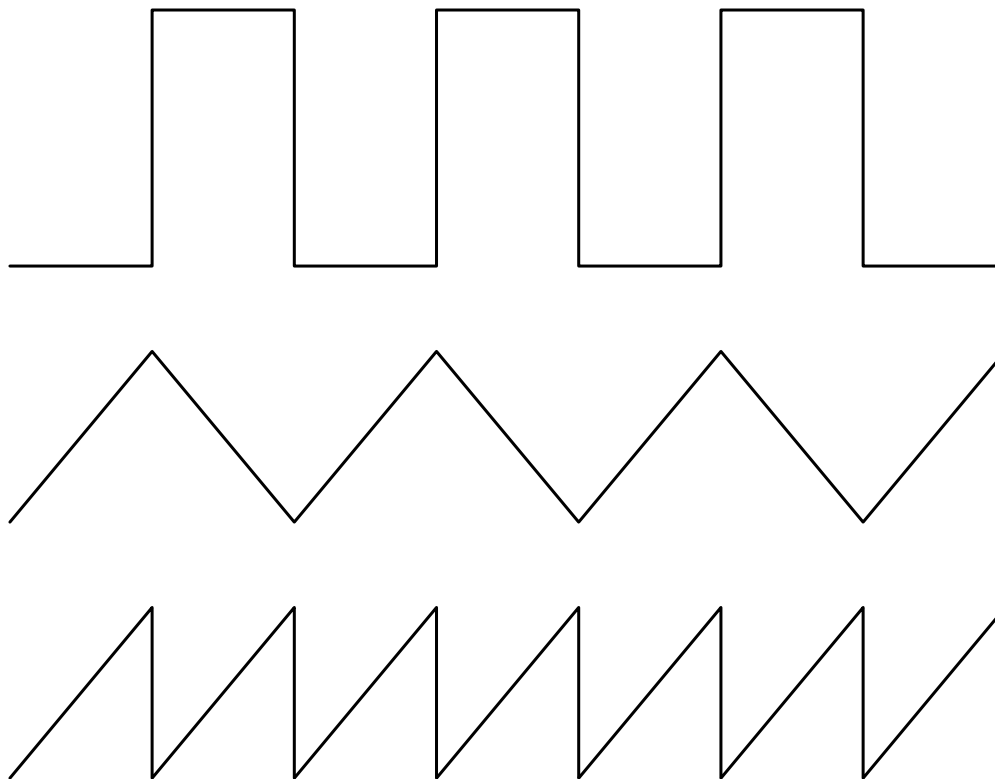


3.2.1 矩形波产生电路


✓ 振荡器：产生时钟

✓ 正向充电： $u_o (+U_Z) \rightarrow R_3 \rightarrow C \rightarrow \text{地}$

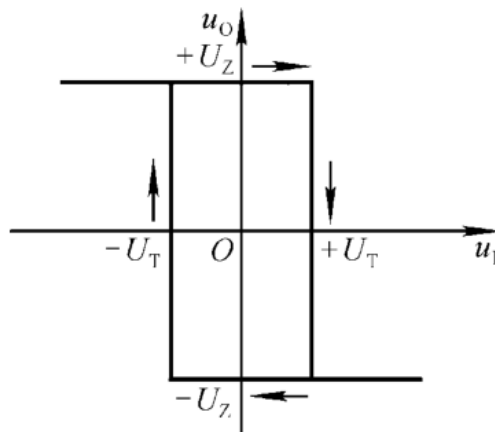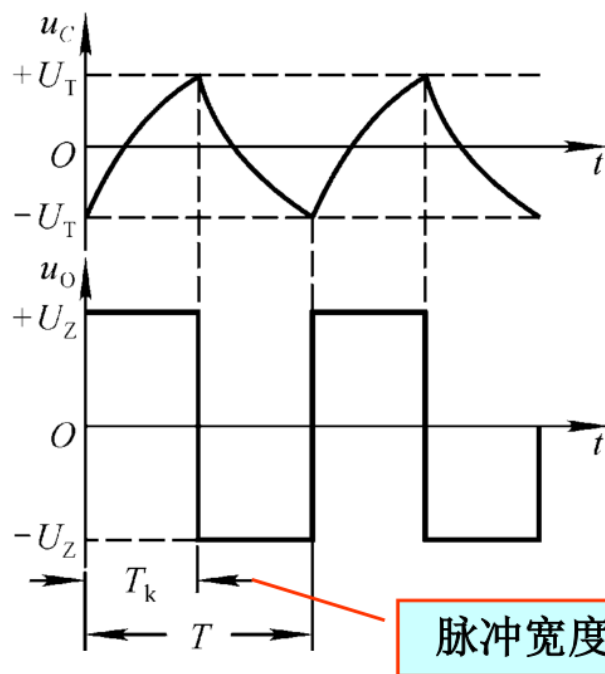✓ 反向放电：地 $\rightarrow C \rightarrow R_3 \rightarrow u_o (-U_Z)$


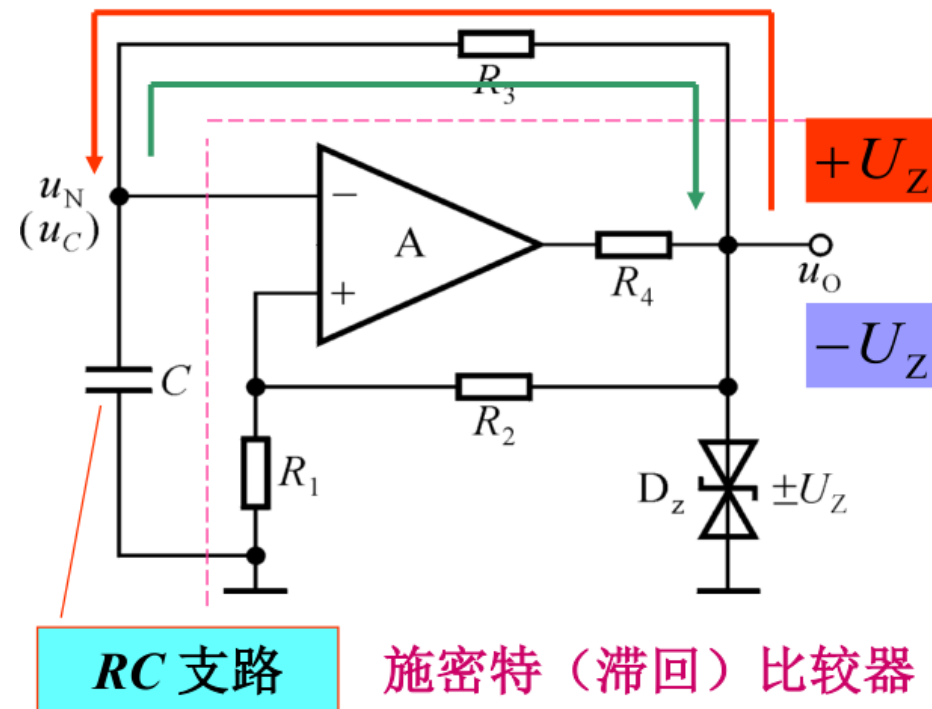
$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_Z$$



3.2.1 矩形波产生电路

✓ 三个要素：起始值，终了值，时间常数

- 如何手算瞬时电压变化？



$$u_C(0_+) = -U_T, \quad u_C(\infty) = +U_Z, \quad \tau = R_T C_T$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$$u_C\left(\frac{T}{2}\right) = +U_T = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_Z$$

$$T = 2R_T C_T \cdot \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$


$$f = \frac{1}{T}$$

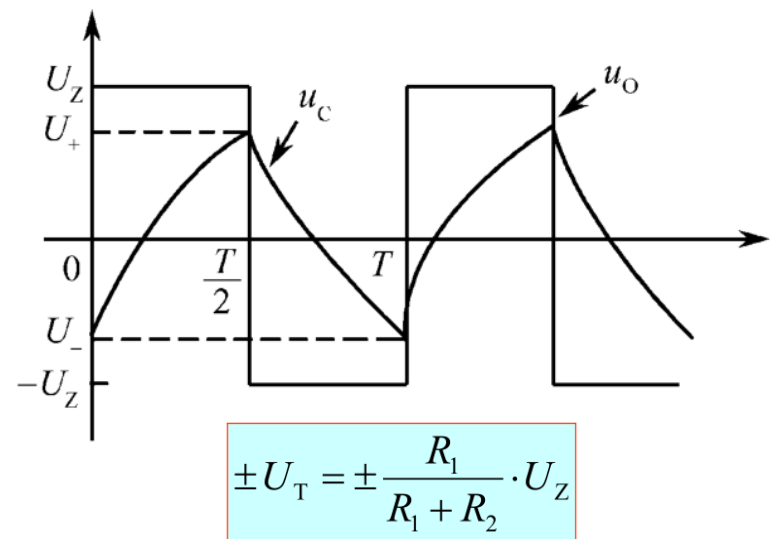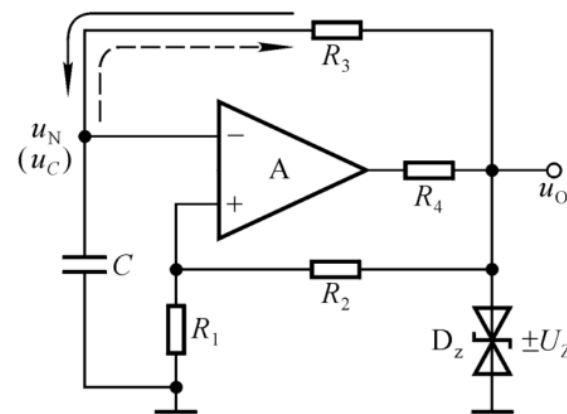



3.2.1 矩形波产生电路

✓ 占空比可调:

- 什么是占空比? 怎么调?

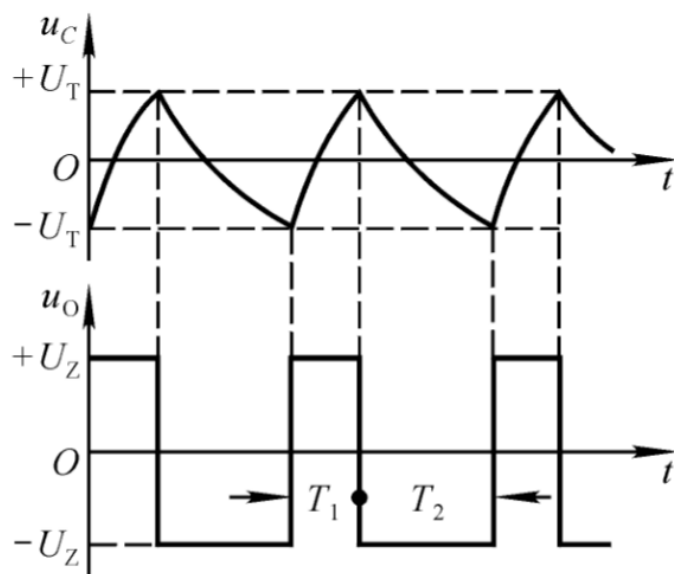
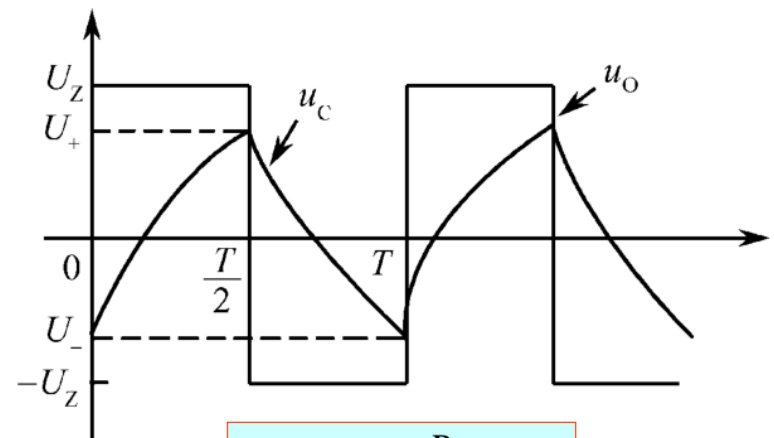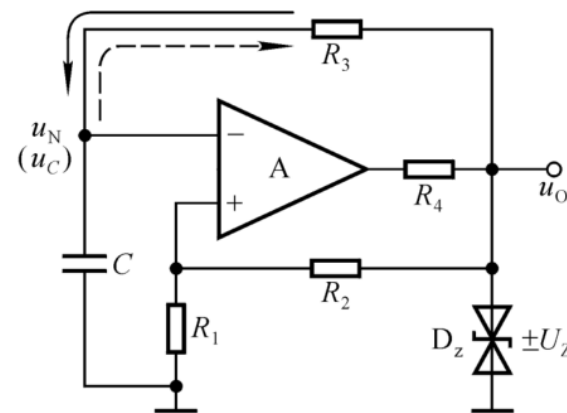
$$\text{占空比 } \delta = \frac{T_1}{T_1 + T_2}$$




$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_Z$$

3.2.1 矩形波产生电路


✓ 占空比可调:

- 什么是**占空比**? 怎么调?

- 改变充放电电流的大小

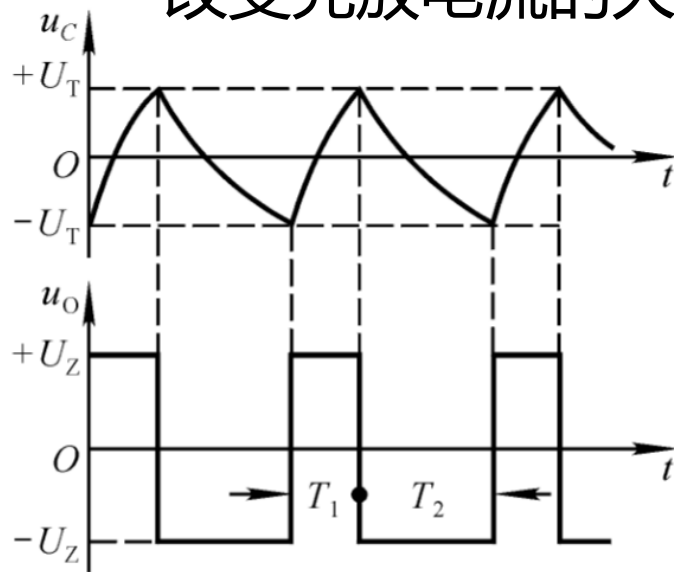

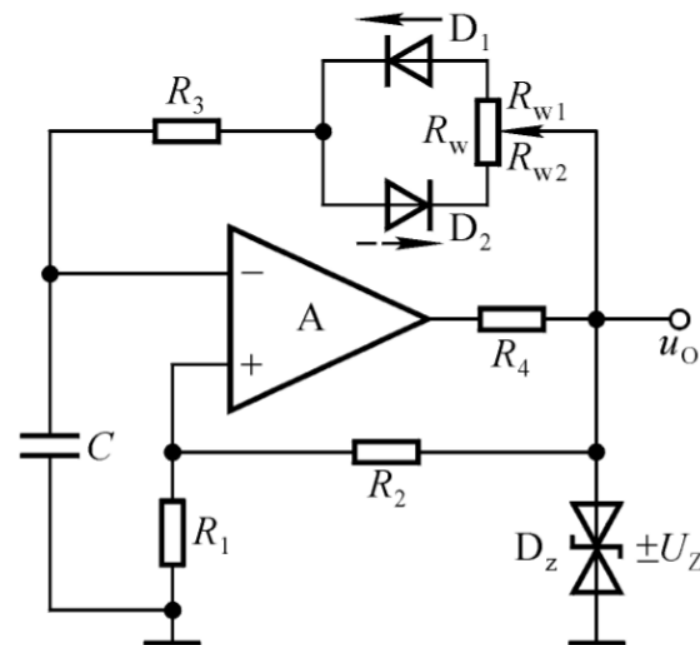
$$\text{占空比 } \delta = \frac{T_1}{T_1 + T_2}$$




3.2.1 矩形波产生电路

✓ 频率可调:

- 怎么调?

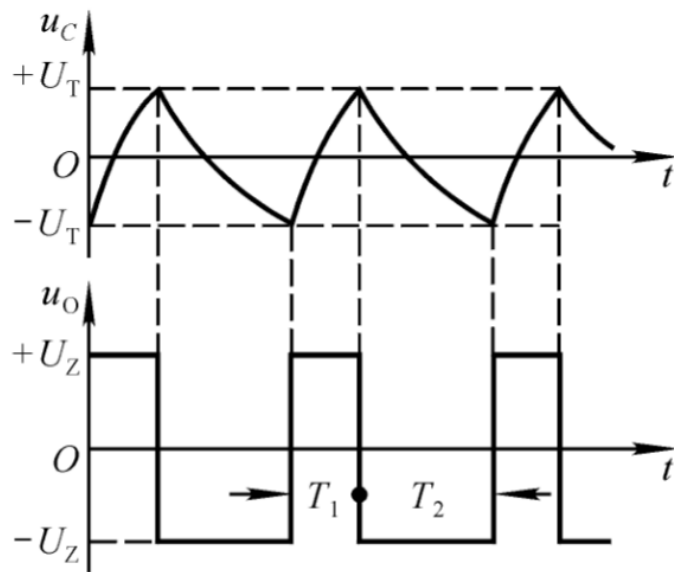

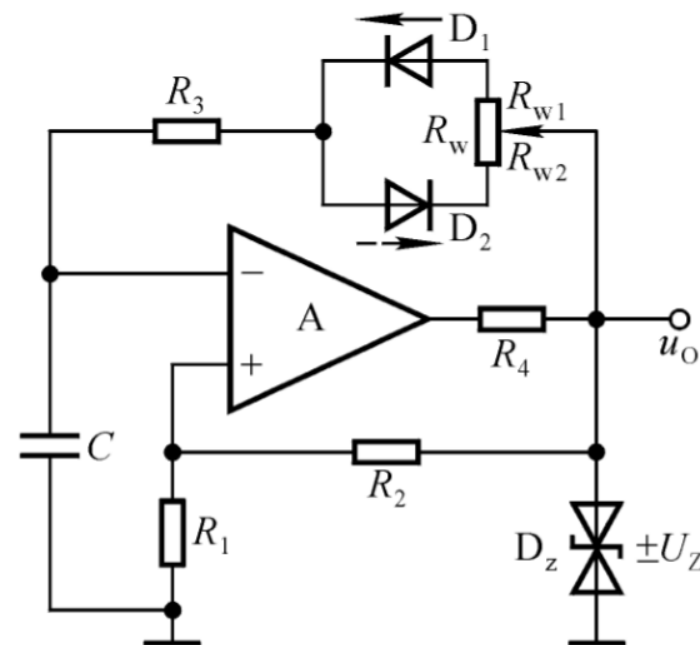
$$\text{占空比 } \delta = \frac{T_1}{T_1 + T_2}$$




3.2.1 矩形波产生电路

✓ 频率可调:

- 怎么调?

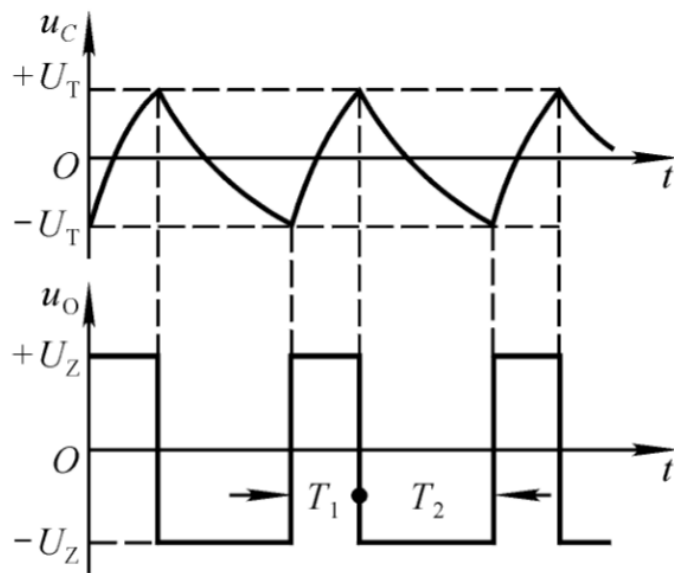

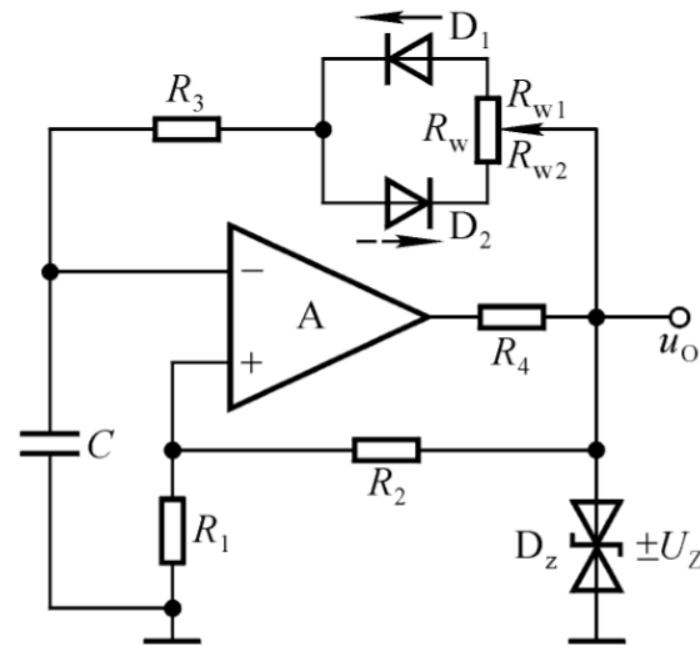
$$\text{占空比 } \delta = \frac{T_1}{T_1 + T_2}$$



3.2.2 三角波产生电路


✓ 三角波产生条件:

- 固定电流对C充放电 (积分器)
- 比较阈值以及反馈回路 (比较器)

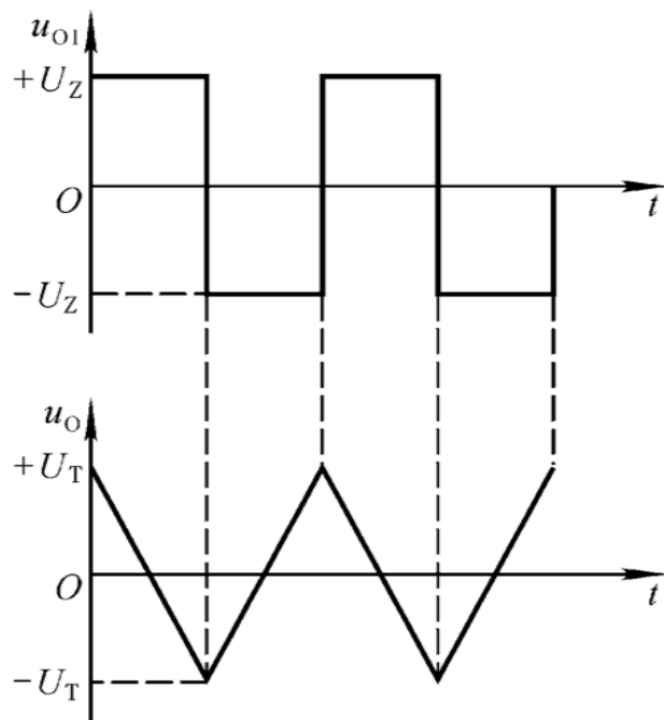





滞回比较器

积分器

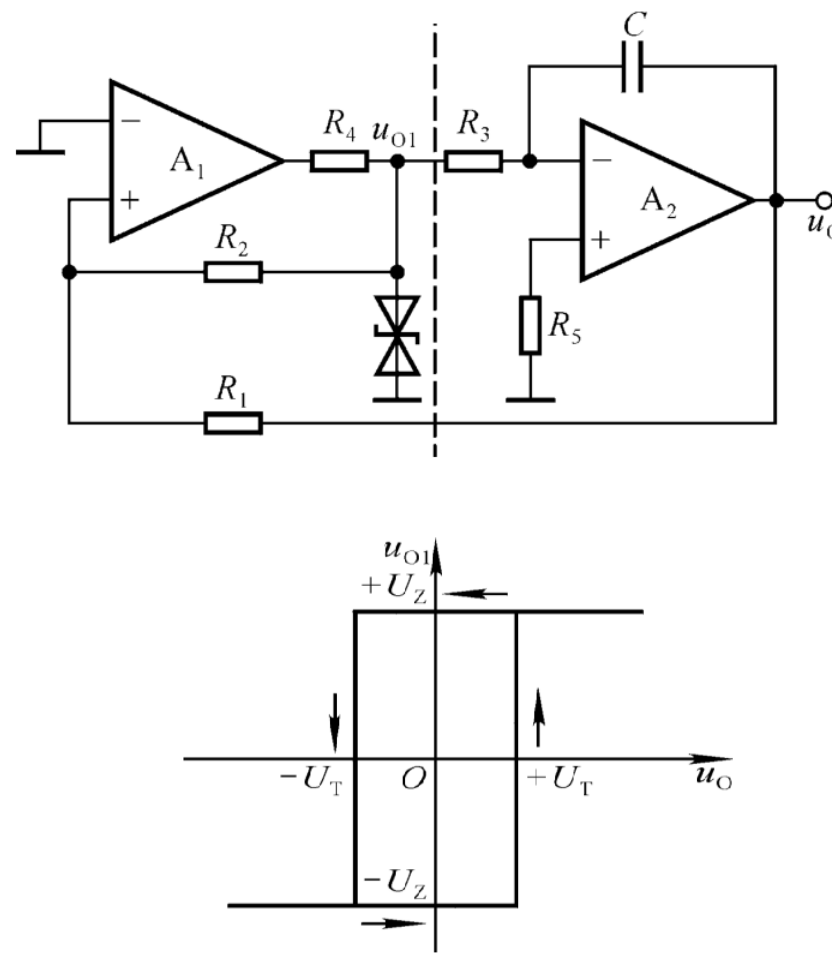

3.2.2 三角波产生电路

✓ 定性分析：跟矩形波充放电的区别在哪？

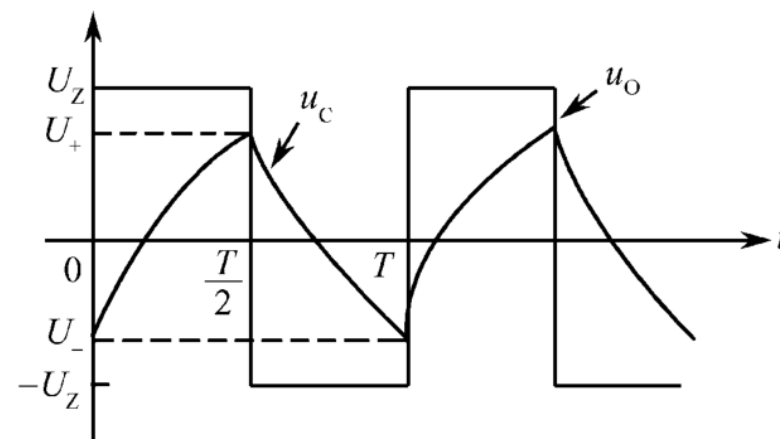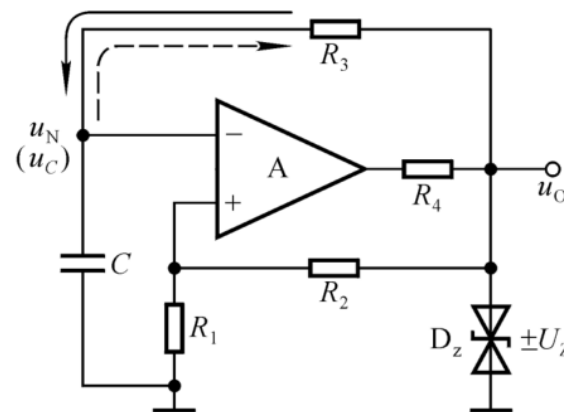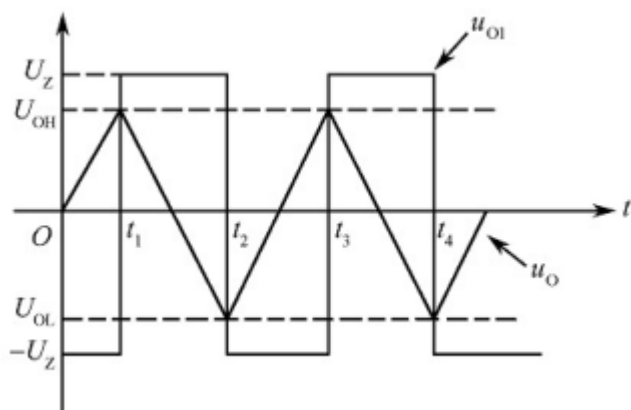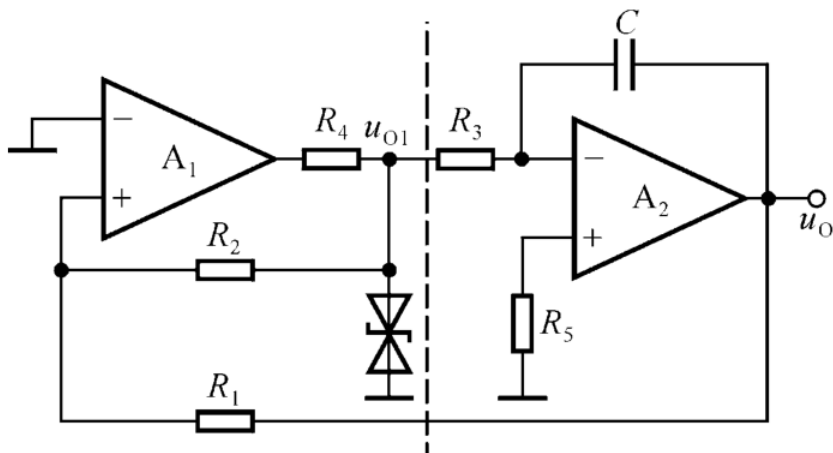

3.2.2 三角波产生电路

✓ 定量分析:

- 线性叠加:

$$u_{+1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{o1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_o$$

$$\rightarrow u_{+1} = u_{-1} = 0$$

$$u_{o1} = \pm U_Z = 0$$

$$U_{OH} = \frac{R_1}{R_2} U_Z, \quad U_{OL} = -\frac{R_1}{R_2} U_Z$$


- 周期: $u_{+1}=0$ 上下翻转

$$\rightarrow U_{OH} = -\frac{1}{R_3 C} \int_0^{t_1} (-U_Z) dt + 0 \rightarrow t_1 = \frac{R_1 R_3 C}{R_2}$$

$$\rightarrow T = 4t_1 = 4 \frac{R_1 R_3 C}{R_2} \rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{R_2}{4R_1 R_3 C}$$





滞回比较器

积分器

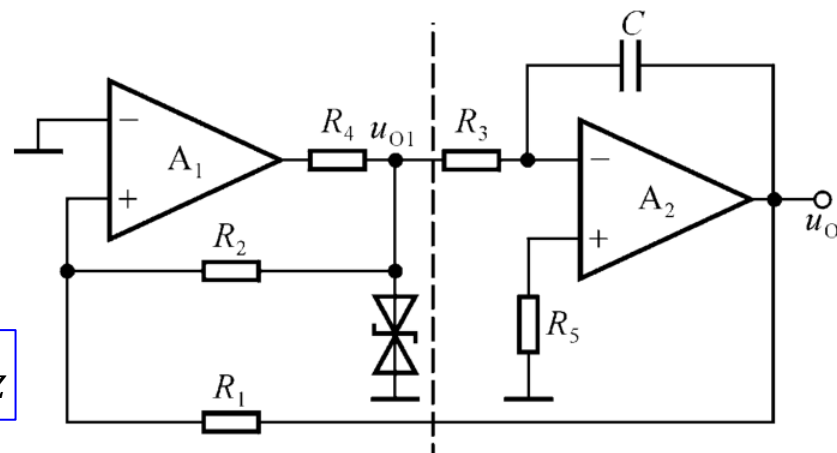

3.2.3 锯齿波产生电路




✓ 定性分析：跟三角波的区别在哪？

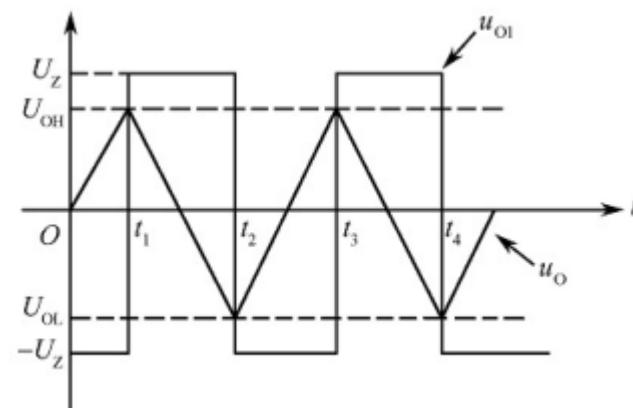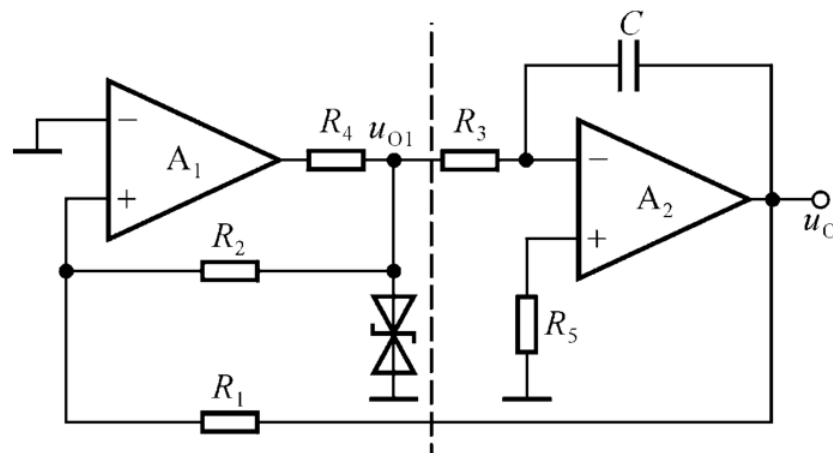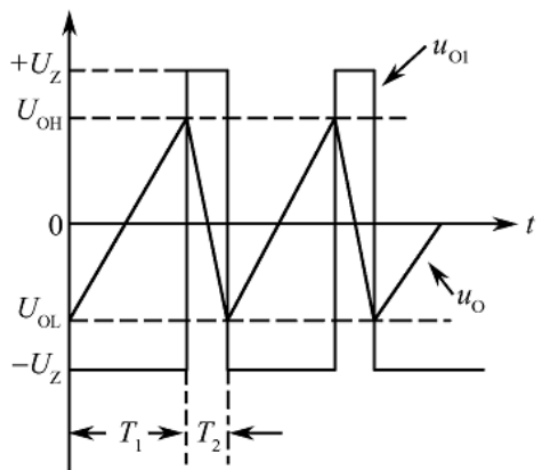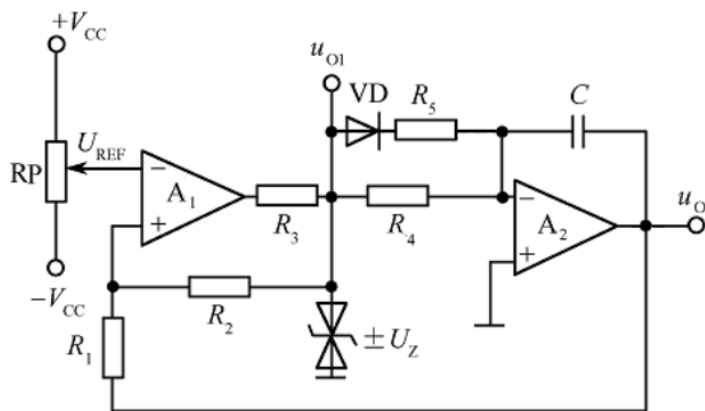

3.3 555集成定时器

✓ 电路组成:

- 分压器, 比较器, RS触发器, 开集 (漏) 输出,

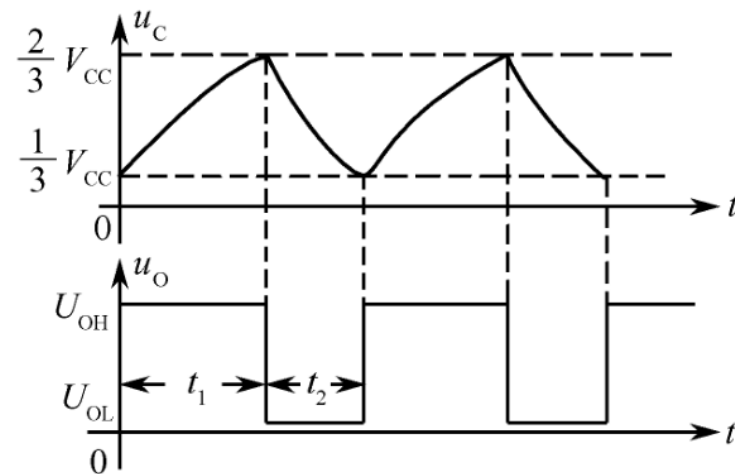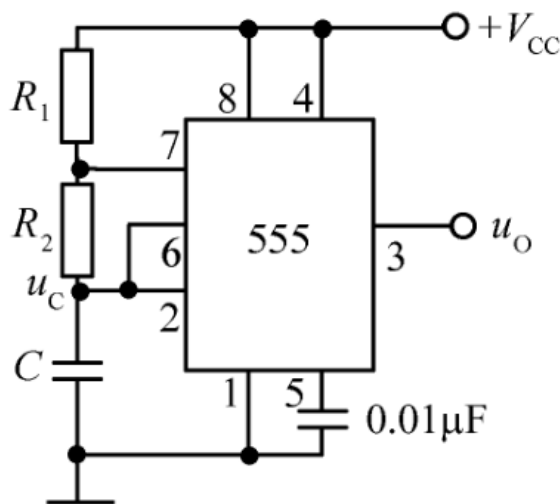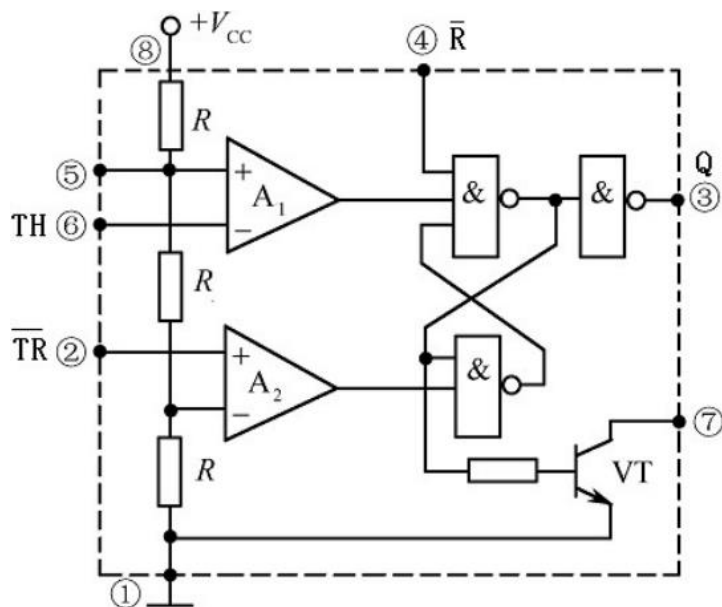

3.3.1 555集成定时器产生矩形波

✓ 定量分析:

- 充电

$$\rightarrow u_c(0_+) = \frac{1}{3}V_{cc}, \quad u_c(t_1) = \frac{2}{3}V_{cc}$$

$$\rightarrow u_c(\infty) = V_{cc}, \quad \tau_1 = (R_1 + R_2)C$$



$$\rightarrow u_c(t) = u_c(\infty) + [u_c(0_+) - u_c(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\rightarrow t_1 = 0.69(R_1 + R_2)C$$

- 放电

$$\rightarrow u_c(0_+) = \frac{2}{3}V_{cc}, \quad u_c(t_2) = \frac{1}{3}V_{cc}$$
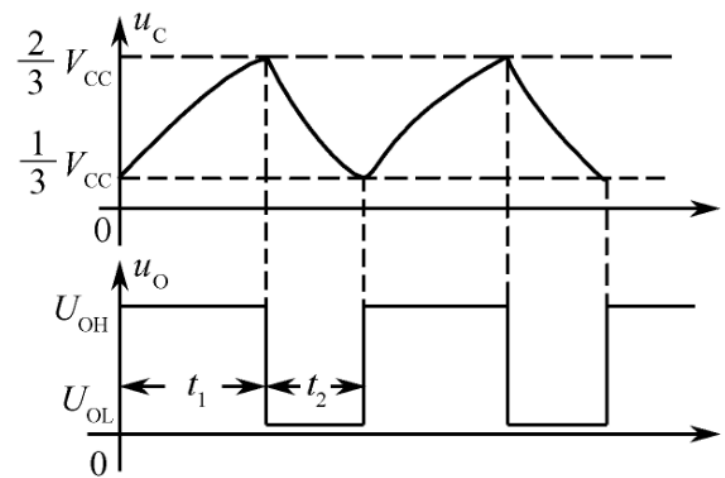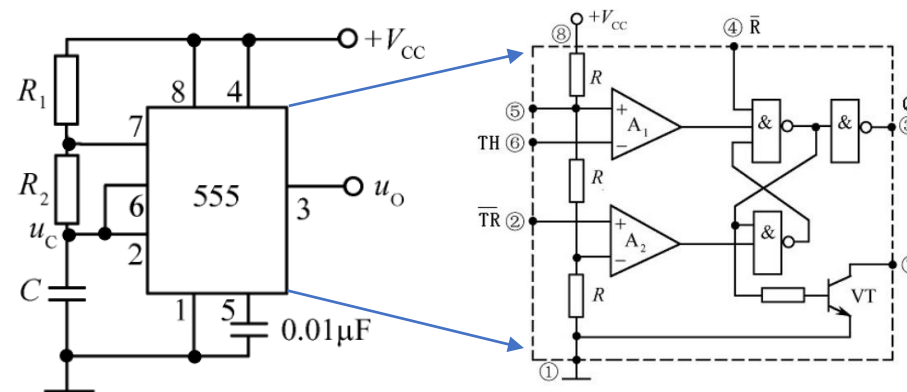
$$\rightarrow u_c(\infty) = 0, \quad \tau_2 = R_2C \rightarrow t_2 = 0.69R_2C$$



3.3.1 555集成定时器产生矩形波



✓ 定量分析:

- 充电: $t_1 = 0.69(R_1 + R_2)C$

- 放电: $t_2 = 0.69R_2C$

- 周期: $T = t_1 + t_2 = 0.69(R_1 + 2R_2)C$

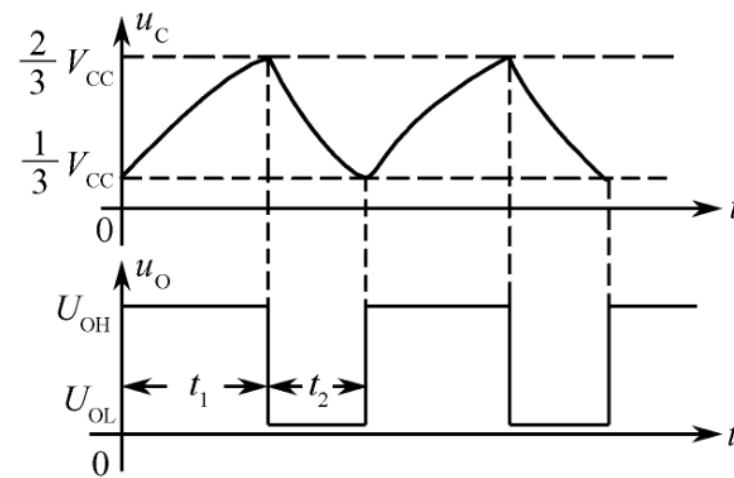
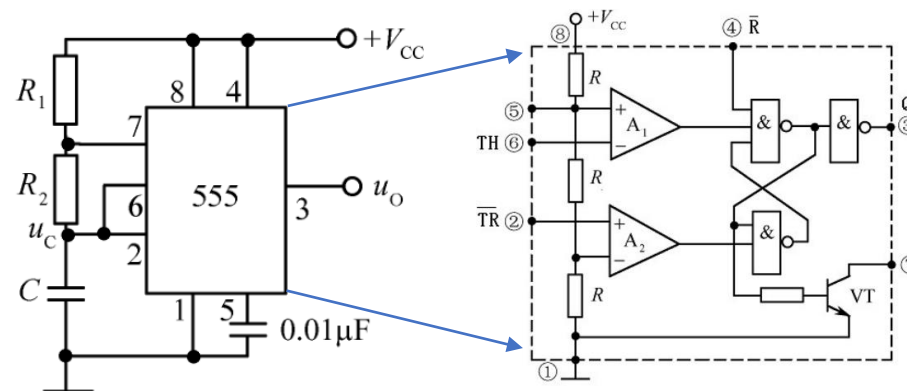
- 占空比: $\text{Duty Cycle} = \frac{t_1}{t_1 + t_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$



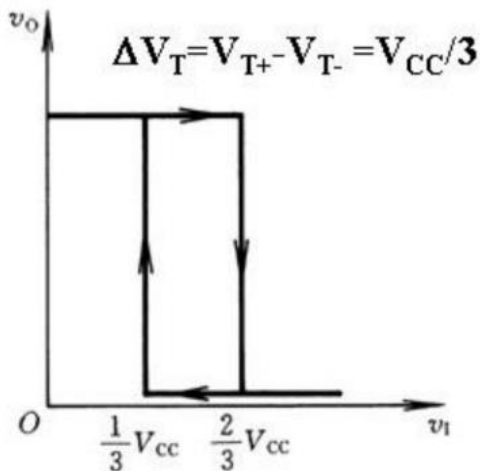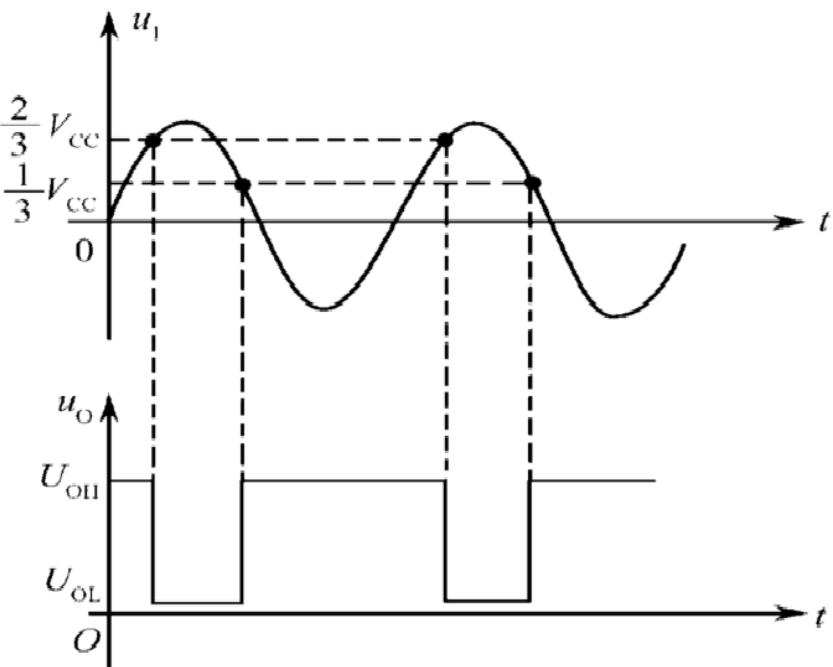
3.3.2 555集成定时器构成比较器

✓ 定量分析:

- u_i 从低到超过 $2/3V_{CC}$, RS触发器由高到低
- u_i 从高到低低于 $1/3V_{CC}$, RS触发器由低到高




输入				输出		
\bar{R}	$\bar{TR}-2$	\bar{S}	TH -6	\bar{R}	VT	Q
0	X	X	X	X	导通	0
1	$< V_{CC}/3$	0	$< 2V_{CC}/3$	1	截止	1
1	$> V_{CC}/3$	1	$> 2V_{CC}/3$	0	导通	0
1	$> V_{CC}/3$	1	$< 2V_{CC}/3$	1	不变	不变

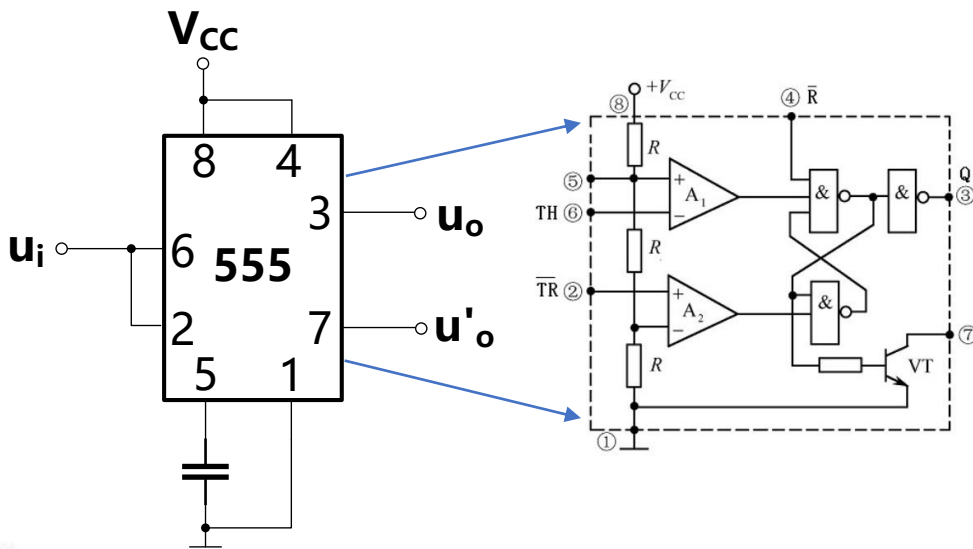

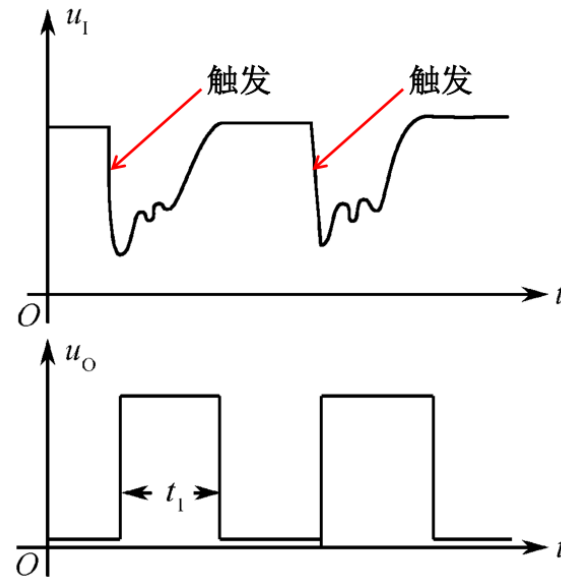3.3.3 555集成定时器构成单稳态触发器


✓ 定性分析：

- 只有稳态电平，另一个电平是暂态，暂态电平只维持一段时间
- 需要输入信号触发
- 用途：定时，延时，波形整形



3.3.3 555集成定时器构成单稳态触发器


✓ 定性分析:

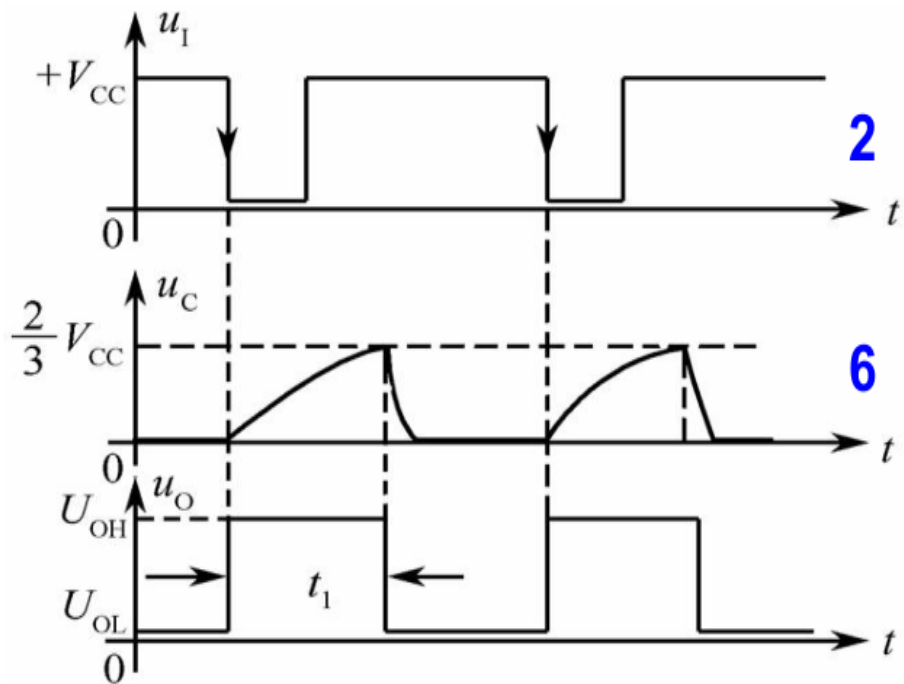

$$u_c(t) = u_c(\infty) + [u_c(0_+) - u_c(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$u_c(0_+) = 0, u_c(\infty) = V_{cc}, u_c(t_1) = \frac{2}{3}V_{cc}$$

$$t_1 = RC \cdot \ln 3 \approx 1.1RC$$

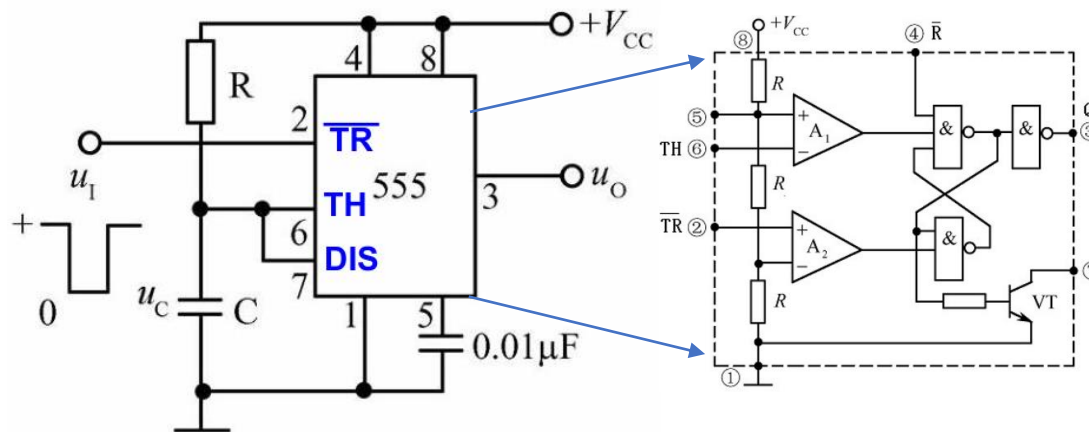


输入				输出		
\bar{R}	$\overline{TR}-2$	\bar{S}	TH -6	\bar{R}	VT	Q
0	X	X	X	X	导通	0
1	$< V_{cc}/3$	0	$< 2V_{cc}/3$	1	截止	1
1	$> V_{cc}/3$	1	$> 2V_{cc}/3$	0	导通	0
1	$> V_{cc}/3$	1	$< 2V_{cc}/3$	1	不变	不变

3.4 运放非线性应用实例

✓ 电池电压显示:

- 获取输入信号
- 进行模数转换

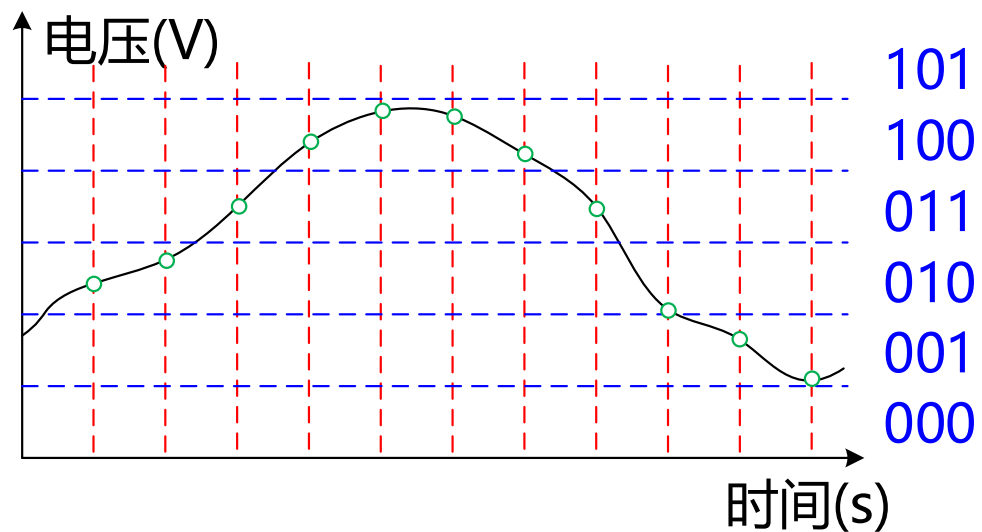

输入信号

模数转换

