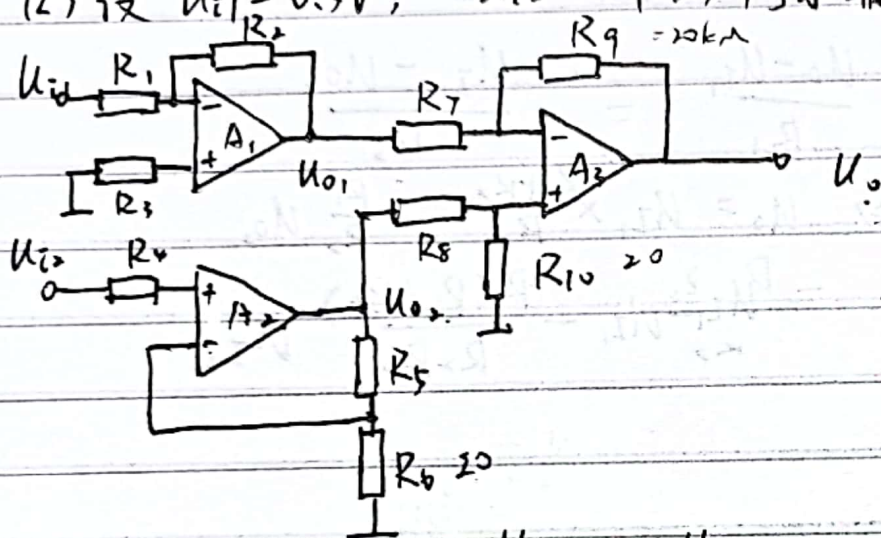


# 第一章作业

2.4 如图放大电路, 已知  $R_1 = R_2 = R_5 = R_7 = R_8 = 10k\Omega$ ,  
 $R_6 = R_9 = R_{10} = 20k\Omega$

(1) 列出  $U_o$  和  $U_{o1}$ 、 $U_{o2}$  的表达式

(2) 设  $U_{i1} = 0.3V$ ,  $U_{i2} = 0.1V$ , 则求输出电压  $U_o$  的值。



$$U_{i1} = U_{1-} = 0 \quad \frac{U_{i1}}{R_1} = \frac{-U_{o1}}{R_2} \Rightarrow U_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} U_{i1} = -U_{i1}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{U_{o1}}{R_6} + \frac{U_{o2} - U_{o1}}{R_5} + i_{i2} &= 0 \end{aligned} \right.$$

$$\frac{U_{i2} - U_{i1}}{R_4} = i_{i2} \Rightarrow U_{o2} = \frac{3}{2} U_{i2}$$

$$\frac{U_{o2}}{R_5 + R_6} = \frac{U_{i1}}{R_6}$$

$$\frac{U_{o2} - U_{i1}}{R_8} = \frac{U_{i1}}{R_{10}}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{U_{o1} - U_{i1}}{R_7} &= \frac{U_{i1} - U_{o2}}{R_9} \end{aligned} \right. \Rightarrow U_o = 2(U_{o2} - 2U_{o1})$$


$$= 2\left(\frac{3}{2}U_{i2} + U_{i1}\right)$$

$$= 3U_{i2} + 2U_{i1}$$

(2)  $U_o = 3 \times 0.1 + 2 \times 0.3 = 0.9V$



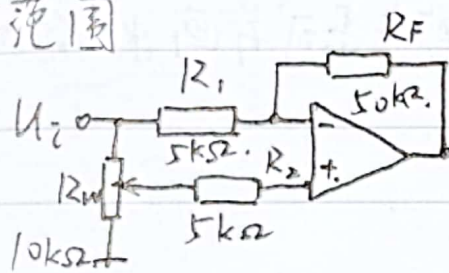2.5. 设电位器滑动端到地的电阻为  $kR_w$ ,  $0 \leq k \leq 1$ , 求电压增益的调节范围



$$\frac{U_i' - U_i}{(1-k)R_w} + \frac{U_i'}{kR_w} + \frac{U_i' - U_o}{R_F} = 0$$


$$\frac{U_i - U_o}{R_i} = \frac{U_o - U_i}{R_F} \Rightarrow U_o = \frac{10}{11} U_i + \frac{1}{11} U_o$$

$$U_o = k U_i$$

$$U_o = 11k U_i - 10 U_i$$

$$-10 U_i \leq U_o \leq U_i$$

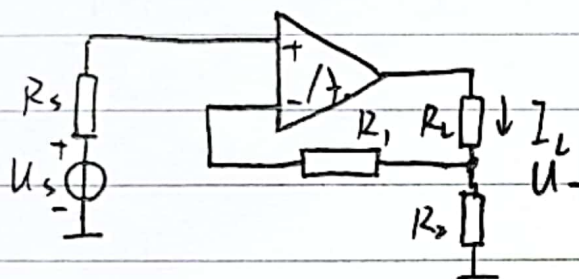2.7. 证  $R_L$  中流过的电流  $I_L$  与电阻  $R_L$  的大小无关




$$U_+ = U_- = U_s$$

$$I_L = \frac{U_-}{R_2} = \frac{U_s}{R_2}$$

与  $R_L$  大小无关

2.10. 加成运算电路如图, 求电压  $U_o$  表达式

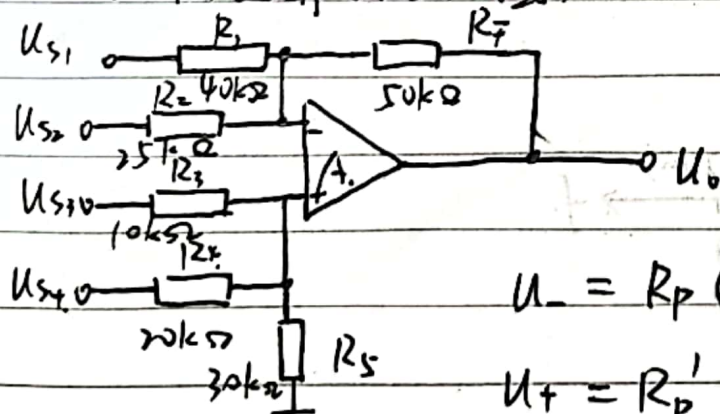

$$\begin{cases} \frac{U_- - U_{s1}}{R_1} + \frac{U_- - U_{s2}}{R_2} + \frac{U_- - U_o}{R_F} = 0 \\ \frac{U_+ - U_{s3}}{R_3} + \frac{U_+ - U_{s4}}{R_4} + \frac{U_+}{R_5} = 0 \end{cases}$$

$$U_- = R_p \left( \frac{U_{s1}}{R_1} + \frac{U_{s2}}{R_2} + \frac{U_o}{R_F} \right)$$

$$U_+ = R_p' \left( \frac{U_{s3}}{R_3} + \frac{U_{s4}}{R_4} \right)$$

$$\Rightarrow U_- = U_+$$

$$R_p = R_1 // R_2 // R_F = \frac{200}{17} k\Omega$$

$$R_p' = R_3 // R_4 // R_5 = \frac{60}{11} k\Omega$$

$$\Rightarrow U_o = \frac{R_F R_p'}{R_p} \left( \frac{U_{s3}}{R_3} + \frac{U_{s4}}{R_4} \right) - \left( \frac{R_F}{R_1} U_{s1} + \frac{R_F}{R_2} U_{s2} \right)$$

正相的比例放大计算错误



扫描全能王 创建




2.11. 设输入信号  $U_{i1}$  为  $1\text{kHz}$ 、幅度为  $1\text{V}$  的正弦波， $U_{i2}$  为  $1\text{kHz}$ 、幅度为  $1\text{V}$  的方波，求输出电压和输入电压的关系式并画出输出电压的波形。

$$\begin{cases} \frac{U_{i1}}{R_1} + \frac{U_{o1}}{R_2} + \frac{U_{2-}}{R_3} = 0 \\ U_{2-} = U_{2+} = \frac{R_6}{R_5 + R_6} U_{i2} = \frac{1}{2} U_{i2} \\ \frac{U_{o1} - U_{2-}}{R_4} + \frac{0 - U_{2-}}{R_3} + \frac{U_o - U_{2-}}{R_2} = 0 \end{cases}$$


$$U_{o1} = -U_{i1} - U_{2-} = -U_{i1} - \frac{1}{2} U_{i2}$$

$$U_{o1} - U_{2-} - U_{2-} + U_o - U_{2-} = 0$$
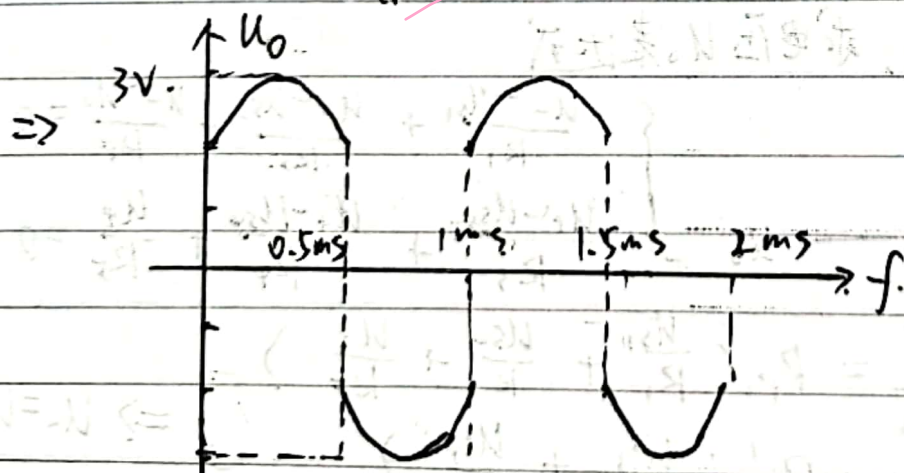
$$\begin{aligned} U_o &= 3U_{2-} - U_{o1} \\ &= \frac{3}{2} U_{i2} - (-U_{i1} - \frac{1}{2} U_{i2}) \\ &= U_{i1} + 2U_{i2} \end{aligned}$$



2.13 求  $U_{o1}$ 、 $U_o$  与  $U_i$  的关系式

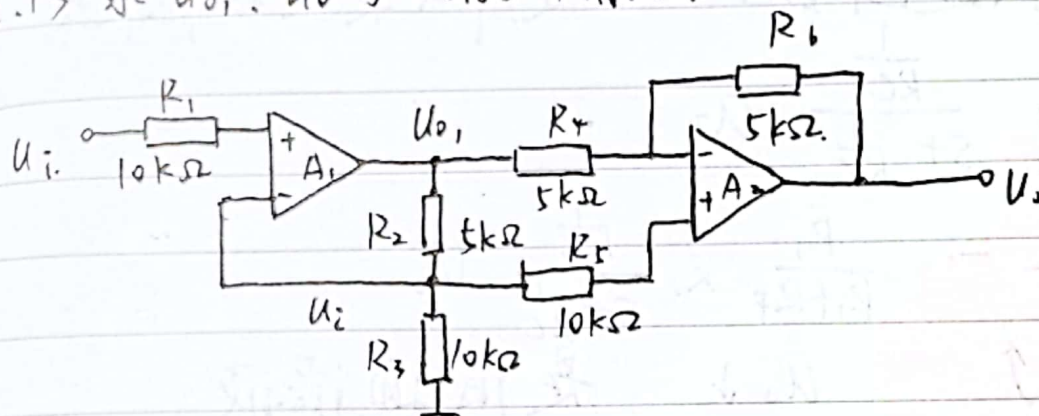

$$U_i = \frac{R_3}{R_2 + R_3} U_{o1} \Rightarrow U_{o1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) U_i = \frac{3}{2} U_i$$

$$U_{2-} = U_i$$

$$\frac{U_{o1} - U_{2-}}{R_4} = \frac{U_{2-} - U_o}{R_6} \Rightarrow U_o = 2U_{2-} - U_{o1}$$

$$U_o = 2U_i - \frac{3}{2} U_i = \frac{1}{2} U_i$$


2.17.  $U_i$  为尖矩形波  $t=0$  时  $U_c=0$  画出  $U_{o1}$  和  $U_o$  的波形。

$$\frac{U_i}{10^6} = -C \frac{dU_{o1}}{dt} \Rightarrow U_{o1} = -\frac{1}{10^6 \times 10 \times 10^{-6}} \int_0^t U_i dt$$

$$= -\frac{1}{10} \int_0^t U_i dt$$

$$\frac{U_o}{10^4} + \frac{U_{o1}}{10^4} = \frac{1}{2 \times 10^4} \Rightarrow U_o = \frac{1}{2} - U_{o1}$$
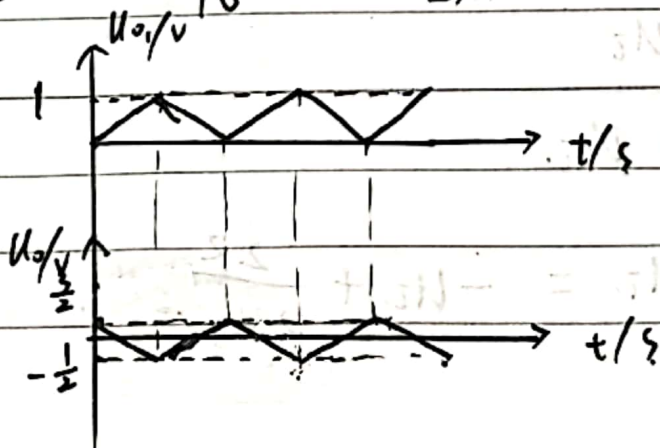
$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{10} \int_0^t U_i dt$$



2.20 写出各电路的传递函数, 说明是什么类型的滤波器

a)

$$U_+ = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} U_i = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}} U_i$$

注意虚断的条件

$$U_o = \frac{R_1}{R_1 + R_F} U_- = \frac{R_1}{R_1 + R_F} \times \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}} U_i$$

是低通滤波

$$s = j\omega$$

$\omega \uparrow$

$U_o \downarrow$

b)

$$\frac{U_i}{R_1} + \frac{U_o}{R_F} + \frac{U_o}{\frac{1}{sC}} = 0$$

$$U_o = \frac{-\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_F} + \frac{1}{sC}} U_i$$

是高通滤波

c)

$$\frac{U_i}{\frac{1}{sC} + R} + \frac{U_o}{R} = 0 \Rightarrow U_o = -R \times \frac{1}{\frac{1}{sC} + R} U_i$$

$$= -\frac{R}{\frac{1}{sC} + R} U_i$$

$\omega \uparrow$   $s \uparrow$   $U_o \uparrow$  是高通滤波

2.23. 导出电路增益和相移表达式, 画出相应曲线

$$U_+ = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} U_i$$

$$\frac{U_i - U_-}{R} + \frac{U_o - U_-}{R} = 0$$

$$U_- = \frac{1}{2} (U_i + U_o) = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} U_i$$

$$U_o = \left( \frac{2R}{R + \frac{1}{sC}} - 1 \right) U_i$$

$$= \frac{R - \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} U_i = -U_i + \frac{2R}{R + \frac{1}{sC}} U_i$$







$$\Rightarrow -R^2 - \frac{1}{\omega_0^2 C^2} = \frac{2R}{\omega_0 C} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1+\sqrt{2}}{RC}$$

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{R - \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1 - \frac{1}{s} \times \frac{\omega_0}{1+\sqrt{2}}}{1 + \frac{1}{s} \times \frac{\omega_0}{1+\sqrt{2}}} = \frac{(1+\sqrt{2}) - j\frac{\omega_0}{\omega}}{(1+\sqrt{2}) + j\frac{\omega_0}{\omega}}$$

$$= \frac{(1+\sqrt{2}) + \frac{\omega_0}{\omega} j}{(1+\sqrt{2}) - \frac{\omega_0}{\omega} j} \Rightarrow |A(s)| = 1$$
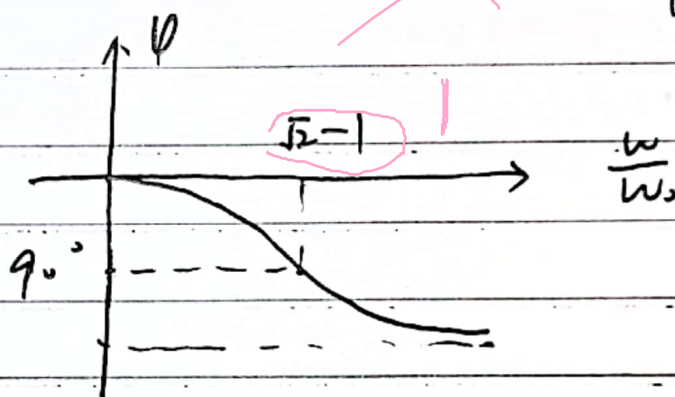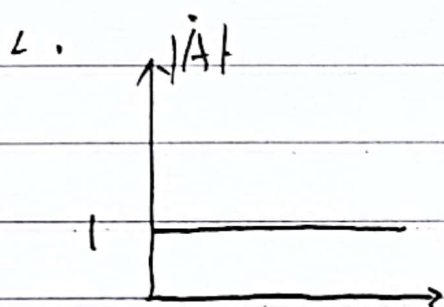
$$\varphi = \arctan \frac{2RC\omega}{R^2 C^2 \omega^2 - 1} = \arctan \frac{2(1+\sqrt{2})\frac{\omega}{\omega_0}}{(1+\sqrt{2})^2 \frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1}$$



还要注意 $\omega=0$ 时,  $A_u=-1$ , 实际应该从 $180^\circ$ 开始变化。

